

2ή Εργαστηριακή Άσκηση

Εξοικείωση με την γλώσσα περιγραφής υλικού και την ιεραρχική σχεδίαση

(Structural Vhdl)

25/03/2017

Ομάδα LAB20332005

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΣΚΑΣ 2014030191
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ 2013030180

Σκοπός εργαστηριακής άσκησης


Είναι η εξοικείωση με τη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL (VHSIC Hardware Description Language) για περαιτέρω εξοικείωση σε προχωρημένη σχεδίαση, καθώς επίσης και με την υλοποίηση ιεραρχικής δομής πολλαπλών αρχείων. Επιπλέον, γίνεται μια επιπρόσθετη προσέγγιση πάνω στο σχεδιαστικό πρόγραμμα Xilinx ISE δημιουργώντας έναν adder 4-bit ιεραρχικής σχεδίασης (αθροιστής πρόβλεψης κρατουμένου CLA) καθώς επίσης και την κατασκευή συνδυαστικού κυκλώματος 3 καταστάσεων - Μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων (FSM).

Προεργασία

Παρουσιάζουμε τις σχέσεις για τον αθροιστή 4-bit που αφορά τις συσχετίσεις του κρατουμένου Carry για τα διάφορα bit πρόσθεσης- σε ποια θέση bit δημιουργείται το κρατούμενο η αν προέρχεται από κάποιο προηγούμενο πρόσθεση bit- καθώς και την σχεδίαση του κυκλώματος σε διάγραμμα πυλών. Στο 2ο κύκλωμα απεικονίζονται η διάφορες εναλλαγές καταστάσεων για τις εκάστοτε εισόδους καθώς και η έξοδος τις μηχανής για την κάθε κατάσταση. (δεν διαφοροποιείται η έξοδος του κυκλώματος από την διαφορετική είσοδο, μόνο κατάσταση στην οποία γίνεται η μετάβαση).

Κύκλωμα 1

 Συνδέσεις κρατουμένου για αθροιστή πρόβλεψης κρατουμένου 4-bit (CLA διάγραμμα πυλών)



Για τον συγκεκριμένο αθροιστή δημιουργούνται 3 μονάδες

Carry Generate/Propagate Unit: Υπολογίζει τα τέσσερα σήματα propagate και carry generate.

$$P_i = A_i B_i' + A_i' B_i$$

$$G_i = A_i B_i$$

Carry Look Ahead Unit: Υπολογίζει τα 3 σήματα Carry Look Ahead και το Carry Out του αθροιστή.

$$C_0 = G_0 + P_0 C_{in}$$

$$C_1 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_{in}$$


$$C_2 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_{in}$$

$$C_3 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_{in}$$

Sum Unit: Υπολογίζει τα τέσσερα σήματα του αθροίσματος.


$$S_i = A_i' B_i C_i + A_i B_i' C_i + A_i B_i C_i' + A_i' B_i C_i'$$

Συνδέσεις κρατουμένου για αθροιστή πρόβλεψης κρατουμένου 4-bit (CLA block diagram)

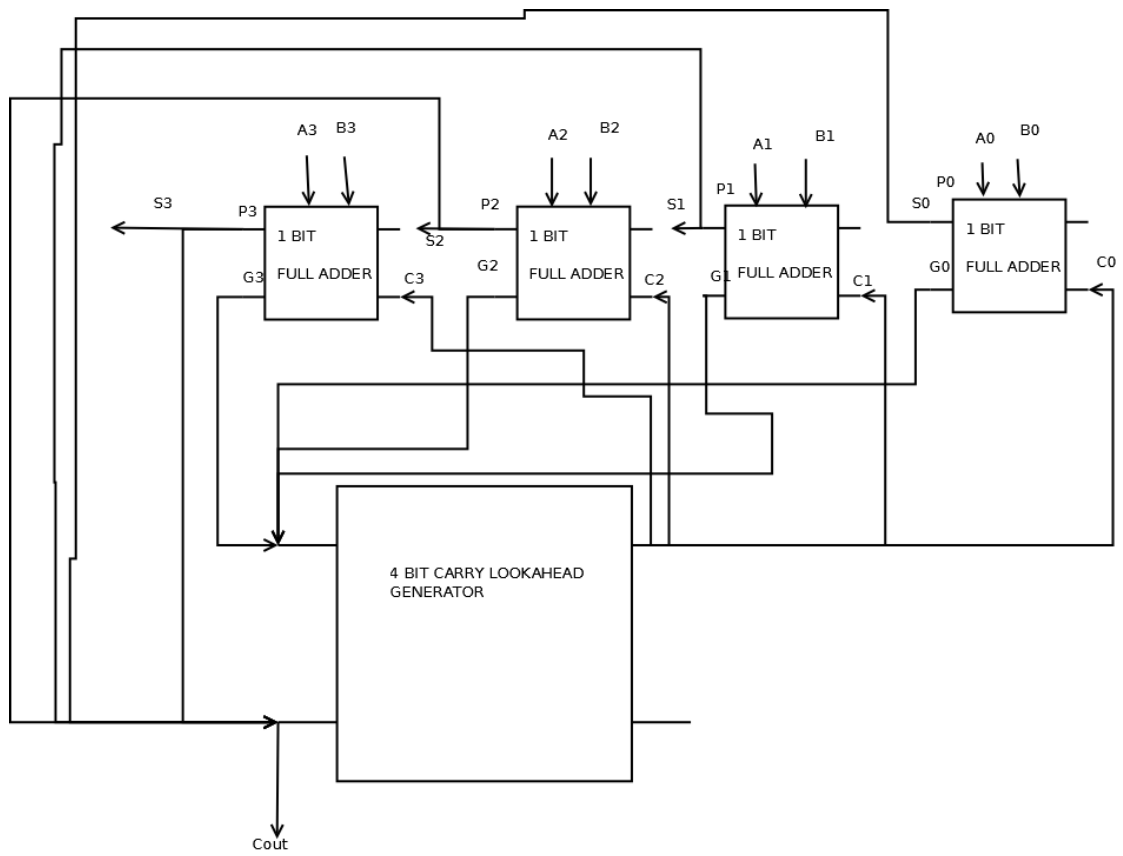


Κύκλωμα 2

 Υλοποίηση Μηχανής Πεπερασμένων Καταστάσεων (FSM)



Περιγραφή

Για το κύκλωμα 1, ζητείται να υλοποιηθεί συμπεριλαμβανομένου και της σχεδίασης ενός κυκλώματος αθροιστή 4-bit με αριθμητικές εισόδους A,B και κρατούμενου εισόδου Cin. Δημιουργούνται τα σήματα propagate και generate με πύλες AND και OR. Το συνολικό SUM δημιουργείται από τον συνδυασμό των XOR των propagate μαζί με το carry από την πρόσθεση των εκάστοτε bit. Τα διάφορα κρατούμενα δημιουργούνται είτε από κάποιο generate στα τρέχων bit η έχει προέρθει από κάποιο propagate προηγούμενων bit .Τα κρατούμενα συνδέονται ως είσοδο σε επόμενο κρατούμενο(Τα Ci βρίσκονται ως είσοδος σε πύλη AND με τα propagate των προηγούμενων bit). Το Cout θεωρούμε το τελευταίο κρατούμενο που δημιουργείται .Για την υλοποίηση του κυκλώματος 2 , θεωρούμε τρεις καταστάσεις A,B,C με κατάσταση RESET την A. Για είσοδο IN0 γίνεται μετάβαση στην επόμενη κατάστασή ενώ για είσοδο IN1 ,προορισμός γίνεται η προηγούμενη κατάσταση. Για είσοδο IN2 η μηχανή παραμένει στην τρέχουσα θέση της. Κάθε κατάσταση αποδίδει διαφορετική έξοδο που δεν περιορίζεται από τις εκάστοτε εισόδους.. Δυο κουμπιά ταυτόχρονα καθίσταται αδύνατη περίπτωση. Ουσιαστικά η υλοποίηση ακολουθεί την διάταξη:

 

Για τις εξόδους:

OUTPUT A=> ΌΛΑ ΤΑ LED ΑΝΑΜΜΕΝΑ

OUTPUT B=> ΤΑ ΔΥΟ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ LED ΑΝΑΜΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΒΗΣΤΑ


OUTPUT C=> ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΣΑΙΑ LED ΑΝΑΜΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΒΗΣΤΑ

Κυματομορφές-Προσομοίωση

Παρουσιάζουμε τις κυματομορφές των 2 κυκλωμάτων

Κύκλωμα 1

 Αθροιστή με πρόβλεψη κρατούμενου 4-bit(Carry Look Ahead Adder -CLA-)




Για την απεικόνιση των πράξεων στην FPGA απαιτούνται 5 led καθώς οι αριθμητές είναι 4 bit και μπορούν να παράξουν αριθμό έως 5 bit με το MSB να αναπαριστά το κρατούμενο εξόδου. Το κρατούμενο μπορεί να έχει προέρθει από το generate στην θέση i ή από κάποιο propagate σε θέση πριν από το i. Τα κρατούμενα μπορεί να προχωρούν στις επόμενες θέσεις bit ,ενώ για την παραγωγή του C(0) συνεισφέρει το Cin. Τα 4 bit που απεικονίζονται ως αποτέλεσμα τις προσθέσεις των 2 αριθμών προέρχονται από μια πύλη XOR των propagate και carry

Παρατηρούμε ότι δίνοντας ως εισόδους τα σήματα 0101 και 0011 (αναπαριστούν τους αριθμούς 5,3) και χωρίς να πυροδοτήσουμε το Cin μας δίνουν τον αριθμό 1000 που αναμέναμε(το LSB είναι SUM- 0 έχει ως P-propagate $0(1 \text{ XOR } 1 \Rightarrow 0)$, ως G-Generate $1(1 \text{ AND } 1 \Rightarrow 1)$ -Cin 0-- $C(0) 1(1 \text{ OR } (0 \text{ AND } 0))$ - $P \text{ XOR Cin} = 0 \Rightarrow$ ΣΩΣΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ, Για το 2ο bit έχουμε P-propagate $1(0 \text{ XOR } 1 \Rightarrow 1)$, ως G-generate $0(1 \text{ AND } 0 \Rightarrow 0)$ - $P \text{ XOR C} \Rightarrow (1 \text{ XOR } 1 \Rightarrow 0 = \text{SUM}$, κλπ για τα υπόλοιπα bit) . Στις ακραίες περιπτώσεις για αριθμούς 1111 και 1111 με CarryIn παρατηρούμε ότι η απόκριση του κυκλώματος δίνει CarryOut 1 και ως SUM 1111.($15 + 15 + 1 = 31$, $1111 + 1111 + \text{Cin}$). Για αριθμούς 0000 και 0000 με carryIN =1 βλέπουμε ότι το αρχικό carry συνεισφέρει μόνο στο propagate($0000 + 0000 + 1 \Rightarrow 0001$ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ $0 + 0 + 1 = 1$).

Κύκλωμα 2

 Μηχανή Πεπερασμένων Καταστάσεων (Finite State Machine -Moore Fsm-)



Η κυματομορφή της σχεδίασης της μηχανής πεπερασμένων καταστάσεων (μηχανή τύπου Moore- η έξοδος διαφέρει στην κατάσταση ,όχι στην είσοδο) αποδίδει ολοκληρωτικά την απαιτούμενη κίνηση των καταστάσεων δεδομένων των εισόδων του. Κρατώντας το Reset η αρχική κατάσταση οδηγείται στο A(έξοδος 11111111). Με είσοδο IN1 και περιμένοντας 1 κύκλο ρολογιού(σύγχρονο κύκλωμα) πραγματοποιείται μετάβαση στην κατάσταση C(έξοδος 00111100 => προηγούμενη κατάσταση). Αναμένοντας την είσοδο IN2 παραμένουμε στην ίδια κατάσταση ενώ ξανά για είσοδο IN1 ξαναγίνεται μετάβαση σε προηγούμενη κατάσταση B(έξοδος 11000011) .Για είσοδο IN0 καταλήγουμε στην επόμενη κατάσταση (κατάσταση C με έξοδο 00111100). Όταν η συνθήκη διακοπής του ρολογιού γίνει αληθής παραμένουμε στην τελευταία κατάσταση.

Καταστάσεις. $A \Rightarrow B \Rightarrow C \Rightarrow A$. IN2 ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

IN1 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

IN0 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Συμπεράσματα

Η ολοκλήρωση της εργαστηριακής άσκησης οδηγεί στη διαμόρφωση διαφόρων παρατηρήσεων πάνω στη μελέτη και εξάσκηση στις εφαρμογές για προγραμματισμό υλικού(εντολές Xilinx) , εξοικείωση με υλοποίηση των συστημάτων αυτών , παρατηρήσεις

πάνω στην αλληλουχία λογισμικού/υλικού και στην προετοιμασία για εκτέλεση κυκλωμάτων, υπεύθυνων για πολύπλοκες διεργασίες.

Κώδικας

Single Pulse Generator

```
library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity singlepulsegen is
    Port ( clk          : in std_logic;          -- connect it to the Clock of the board
          rst          : in std_logic;          -- connect it to the Reset Button of the
          board
          input        : in std_logic;          -- connect it to the Push Button of the board
          output       : out std_logic          -- connect it to the input of your circuit
    );
end singlepulsegen;

architecture behavioral of singlepulsegen is
    type stateType is (S0, S1, S2);
    signal currentS, nextS: stateType;

    begin-- begin architecture

    fsm_comb: process (currentS, input)
        begin
```



```
FSM
```

```
library IEEE;
```

```
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity Fsm is
```

```
Port ( RST : in STD_LOGIC;
```

```
CLK : in STD_LOGIC;
```

```
IN0 : in STD_LOGIC;
```

```
IN1 : in STD_LOGIC;
```

```
IN2 : in STD_LOGIC;
```

```
OUTPUT : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
```

```
end Fsm;
```

```
architecture Behavioral of Fsm is
```

```
TYPE STATE IS (A, B, C);
```

```
SIGNAL CURRENTS, NEXTS: STATE;
```

```
begin
```

```
FSM_COMB:PROCESS(CURRENTS, IN0, IN1, IN2)
```

```
BEGIN
```

```
CASE CURRENTS IS
```

```
WHEN A => OUTPUT<="11111111";
```

```
IF IN0 = '1' THEN NEXTS <= B;
```

```

        ELSIF IN1 = '1' THEN NEXTS <= C;

        ELSIF IN2='1' THEN NEXTS <= A;

        ELSE NEXTS<= A;

        END IF;

    WHEN B =>        OUTPUT<="11000011";

        IF IN0 = '1' THEN NEXTS <= C;

        ELSIF IN1 = '1' THEN NEXTS <= A;

        ELSIF IN2='1' THEN NEXTS <= B;

        ELSE NEXTS<= B;

        END IF;

    WHEN C =>        OUTPUT<="00111100";

        IF IN0 = '1' THEN NEXTS <= A;

        ELSIF IN1 = '1' THEN NEXTS <= B;

        ELSIF IN2='1' THEN NEXTS <= C;

        ELSE NEXTS<= C;

        END IF;

    WHEN OTHERS => OUTPUT <= "11111111";

        NEXTS <= A;

    END CASE;

END PROCESS;

fsm_synch:PROCESS(CLK,RST)

    Begin

        IF(RST='1') THEN CURRENTS<=A;

    ELSIF(rising_edge(CLK)) THEN CURRENTS<=NEXTS;

```

END IF;
END PROCESS;

end Behavioral;

TOP FSM

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity TopFsm is
Port (RST : in STD_LOGIC;
CLK : in STD_LOGIC;
IN0 : in STD_LOGIC;
IN1 : in STD_LOGIC;
IN2 : in STD_LOGIC;
LED : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end TopFsm;

architecture Behavioral of TopFsm is
SIGNAL pipe0,pipe1,pipe2:STD_LOGIC;
Component Fsm is

```

Port ( RST : in STD_LOGIC;

      CLK : in STD_LOGIC;

      IN0 : in STD_LOGIC;

      IN1 : in STD_LOGIC;

      IN2 : in STD_LOGIC;

      OUTPUT : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));

end Component;

```

component singlepulsegen is

```

Port ( clk          : in std_logic;          -- connect it to the Clock of the board
      rst          : in std_logic;          -- connect it to the Reset Button of the
      board
      input        : in std_logic;          -- connect it to the Push Button of the board
      output       : out std_logic          -- connect it to the input of your circuit
      );

end component;

```

begin

```

PUSH0: singlepulsegen PORT MAP(clk=>CLK,rst=>RST,input=>IN0,output=>pipe0);
PUSH1: singlepulsegen PORT MAP(clk=>CLK,rst=>RST,input=>IN1,output=>pipe1);
PUSH2: singlepulsegen PORT MAP(clk=>CLK,rst=>RST,input=>IN2,output=>pipe2);

```

TOP_FSM:Fsm PORT

MAP(RST=>RST,CLK=>CLK,IN0=>pipe0,IN1=>pipe1,IN2=>pipe2,OUTPUT=>LED);

end Behavioral;